

Het inbouwen van een type "S" klokkenpaneel in een type GL

Veel mensen met een type GL willen een dashboard (klokken) van een type "S" inbouwen i.v.m. de toerenteller enz. Er dienen dan wat draden te worden omgezet. Hieronder volgt een schema. Zorg wel dat je een stekker hebt die bij een "S" dashboard past. Op deze 14 polige stekker staan en deze moet je omzetten naar dit schema.

1	Rood	→	1
2	Geel	→	2
3	Grijs/geel	→	3
4	Blauw/groen	→	4
5	Zwart/geel	→	5
6	Blauw	→	6
7	Blauw/geel	→	7
8	Bruin/wit	→	8
9	Rood/wit	→	9
10	Blauw/zwart	→	10
11			
12	Groen (Toerenteller) tak je af van de + van de bobine		
13	Bruin/wit	→	13
14	Blauw/wit	→	14